



Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași
Facultatea de Electronică și Telecomunicații

Proiectare Asistată de Calculator Lucrări de Laborator



Cuprins:

1. Implementarea VHDL a unei FSM	Pagina 3
2. Pornirea FPGA Advantage și deschiderea unui proiect	Pagina 7
3. Examinarea proiectului	Pagina 10
4. Simularea	Pagina 11
5. Sinteza	Pagina 17
6. Lucru Individual	Pagina 19

1. Implementarea VHDL a unei FSM

În această parte se propune studiul cu ajutorul instrumentelor FPGA Advantage a unei mașini cu stări finite (FSM), a cărei diagramă se prezintă în figura 1. În figura 2 sunt ilustrate formele de undă care stimulează FSM. Apoi se prezintă implementarea VHDL a acesteia precum și o structură de test (test bench), pe baza formelor de undă.



Studiați cu atenție modul de implementare a FSM în arhitectura FSM_CAR_SPEED_CNTL_2, prin cele două procese: FSM2_COMB și FSM2_SEQ!

Observați modul de realizare a test bench-ului, având în vedere formele de undă din figura 2 și remarcăți prezența procesului pentru atribuirea secvențială de valori!



1. Precizați care front al clock-ului este activ în sistem și argumentați! Nu uitați de timpul de simulare și gândiți-vă că în interiorul unui proces atribuirea de valori unui semnal este interpretată ca un latch dacă nu este clock sau ca un bistabil (cazul de față), dacă procesul include un clock!

2. Găsiți o soluție pentru a determina semnalul Speed să se modifice odată cu Speed_s!

3. Ce părere aveți despre sincronicitatea (față de clock) a evenimentelor din procesul FSM2_COMB?

4. Precizați succesiunea de stări a FSM pentru formele de undă din figura 2!

 


Figura 1

 


Figura 2

```

--Car_FSM.vhd

--CAR_pack
library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all, IEEE.Numeric_STD.all;

package Enum_State_Encode_Types is
    attribute Enum_State_Type_Encoding :string;
    type STATE_TYPE is
        (Stop, Slow, Medium, Fast);
    attribute Enum_State_Type_Encoding of STATE_TYPE: type is
        ("11 10 01 00");
end;

--Car_FSM
library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all, IEEE.Numeric_STD.all;
use work.Enum_State_Encode_Types.all;

entity FSM_CAR_SPEED_CNTL_2 is
    port (Clock, Keys, Brake, Accelerate: in std_logic;
          Speed:out STATE_TYPE);
end;-- entity  FSM_CAR_SPEED_CNTL_2;

architecture RTL of FSM_CAR_SPEED_CNTL_2 is
    signal  NextSpeed :STATE_TYPE;
    signal  Speed_s   :STATE_TYPE;
begin

    FSM2_COMB:process(Keys, Brake, Accelerate, Speed_s, NextSpeed)
    begin
        -- "Speed_s" este un semnal intern care poartea semnalul "Speed",
        --astfel incat "Speed" sa ramana de tip "out"
        case Speed_s is
            when Stop =>
                if (Accelerate='1') then
                    NextSpeed <= Slow;
                else
                    NextSpeed <= Stop;
                end if;
            when Slow =>
                if (Brake='1') then
                    NextSpeed <= Stop;
                elsif (Accelerate='1') then
                    NextSpeed <= Medium;
                else
                    NextSpeed <= Slow;
                end if;
            when Medium =>
                if (Brake='1') then
                    NextSpeed <= Slow;
                elsif (Accelerate='1') then
                    NextSpeed <= Fast;
                else
                    NextSpeed <= Medium;
                end if;
            when Fast =>
                if (Brake='1') then
                    NextSpeed <= Medium;
                else
                    NextSpeed <= Fast;
                end if;
            when others =>
                NextSpeed <= Stop;
        end case;
    end process FSM2_COMB;
end

```

```

        FSM2_SEQ: process (Clock,Keys)
        begin
            if (Keys='0') then
                Speed_s <= Stop;
            elsif falling_edge(Clock) then
                Speed_s <= NextSpeed;
            end if;
            Speed <= Speed_s;
        end process FSM2_SEQ;

end; -- architecture RTL;

=====

-- Car_Test.vhd
-----
-- Modulul generator de clock:

library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all, IEEE.Numeric_STD.all;

entity Clock_Gen is
    port (Clock: out std_logic);
end Clock_Gen;

architecture SPEC of Clock_Gen is
    constant clk_prd: time := 200 ns;
    signal    int_clk: std_logic := '0';

begin
    int_clk <= not int_clk after clk_prd/2;
    Clock <= int_clk;
end SPEC;

-----
-- Generarea semnalelor de test pentru CAR_SPEED_CONTROLER:

library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all, IEEE.Numeric_STD.all;
use work.Enum_State_Encode_Types.all;

entity FSM_CAR_Control is
    port (Speed: in STATE_TYPE;
          Clock, Keys, Brake, Accelerate: out std_logic);
end FSM_CAR_Control;

architecture DRV of FSM_CAR_Control is
    constant clk_prd: time := 200 ns;
    signal Clock_in, Keys_in, Brake_in, Accelerate_in: std_logic;
    signal CountStop, CountSlow, CountMedium, CountFast: STATE_TYPE := Stop;
    component Clock_Gen
        port (Clock: out std_logic);
    end component;

begin
    Sursa: Clock_Gen
        port map (Clock => Clock_in);
    process
    begin
        Keys_in <= '0' after clk_prd/2, '1' after 2*clk_prd, '0' after 14*clk_prd;
        Brake_in <= '0' after clk_prd/2, '1' after 4*clk_prd, '0' after 6*clk_prd,
        '1' after 11*clk_prd, '0' after 14*clk_prd;
        Accelerate_in <= '0' after clk_prd/2, '1' after clk_prd, '0' after
        5*clk_prd, '1' after 7*clk_prd, '0' after 10*clk_prd;
        wait for 15*clk_prd;
    end process;
end architecture DRV;

```

```

        end process;

        Accelerate <= Accelerate_in;
        Brake <= Brake_in;
        Keys <= Keys_in;
        Clock <= Clock_in;

end DRV;

-----
-- CAR TEST BENCH:
-- Este autoconsistent si contine modulul CAR_SPEED_CONTROLER
-- si modulul ce genereaza semnalele de test pentru acesta.

library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all, IEEE.Numeric_STD.all;
use work.Enum_State_Encode_Types.all;

entity Car_Test_Bench is
end Car_Test_Bench;

architecture STRUCT of Car_Test_Bench is
    signal Clock: STD_Logic;
    signal Keys, Brake, Accelerate: STD_Logic;
    signal Speed : STATE_TYPE;

    component FSM_CAR_SPEED_CNTL_2
        port(Clock, Keys, Brake, Accelerate: in std_logic;
              Speed:out STATE_TYPE);
    end component;

    component FSM_CAR_Control
        port (Speed: in STATE_TYPE;
              Clock, Keys, Brake, Accelerate: out std_logic);
    end component;

begin
    Car: FSM_CAR_SPEED_CNTL_2
        port map (Clock => Clock,
                  Keys => Keys,
                  Brake => Brake,
                  Accelerate => Accelerate,
                  Speed => Speed);

    Driver: FSM_CAR_Control
        port map (Speed => Speed,
                  Clock => Clock,
                  Keys => Keys,
                  Brake => Brake,
                  Accelerate => Accelerate);

end STRUCT;

```

2. Pornirea FPGA Advantage și deschiderea unui proiect

Se accesează programul pe calea **Start > Programs > FPGA Advantage > FPGAdv Pro** și pe ecran va apare fereastra principală “**HDL Design Browser**”, care arată precum în figura 3.

 


Figura 3

Se propune realizarea unui design pe baza surselor VHDL deja existente. **FPGAdv** poate recupera coduri VHDL sau Verilog și le poate converti coduri VHDL proprii și diagrame grafice HDS.


1. Pentru aceasta, mai întâi se deschide un nou browser pe calea: **File > New Design Browser** și se închide cel anterior.


2. Se selectează **HDL > Full HDL Import** și se bifează **Specify HDL files** și **VHDL** și se trece pasul următor apăsând butonul **Next**.


☒ Specify HDL files	☒ VHDL
☐ Read from a filelist	☐ Verilog


3. În dialogul următor, se alege cu **Browse** calea către sursele VHDL.

Directory	E:\Lucru\FPGAAdv\Masina	Browse...
Files of type:	VHDL Files (*.vhd, *.vhd1, *.vho)	

  
4. Se selectează **Car_FSM.vhd** și **Car_Test.vhd** utilizând *butonul din stânga al mouse-ului* și tasta *Ctrl*. Apoi se apasă butonul  urmat de  pentru a converti sursele VHDL. Rezultatele se pot remarca în fereastra **Log Window**.



  
5. În dialogul următor se verifică faptul că sunt selectate opțiunile SCRATCH_LIB și All și se apasă butonul .



 6. În dialogul **Choose View Styles** se bifează opțiunile din figura de mai jos, apoi în dialogul următor – **Confirm HDL Import** - se bifează **Overwrite** din dialogul **Options > General**.



 
Se apasă apoi butonul  și începe conversia, rezultatele fiind afișate în fereastra **Log Window**.




3. Examinarea proiectului

Se pot vizualiza toate componentele designului selectând SCRATCH_LIB și alegând opțiunea Expand All cu ajutorul unui click pe butonul din dreapta al mouse-ului.

 1. Se examinează modulul de test făcând dublu click pe  **CAR_Test_Bench**. Se pot utiliza butoanele    pentru **ZOOM**. De asemenea se poate vizualiza conținutul blocurilor prin dublu click pe acestea. După examinare închideți toate ferestrele cu excepția **Log Window** și **Design Browser** pentru a trece la pasul următor.



 2. Cu un dublu click pe  **FSM_CAR_SPEED_CNTL_2** se poate deschide diagrama de stări pe care a generat-o automat programul. Aceasta se poate analiza utilizând butoanele de **ZOOM**.



4. Simularea

FPGAdv utilizează ca instrument pentru simulare **ModelSim**-ul. În momentul lansării **ModelSim**-ului din **FPGAdv**, programul generează niște surse **VHDL** pe care le simulează, pe baza celor originale introduse de utilizator (**Car_FSM.vhd** și **Car_Test.vhd**). Nu întotdeauna însă programul reușește să se descurce și să interpreteze în mod corect ceea ce am vrut noi să spunem, așa încât, uneori, după cum se va vedea în continuare, mai trebuie ajutat.


1. Se selectează **CAR_Test_Bench** din **Design Browser** și apoi se apasă butonul . În acest moment fereastra **Log Window** devine foarte importantă, deoarece putem urmări în aceasta modul în care unitățile design-ului sunt generate, încărcate și compilate.

În cazul de față remarcăm că apar **erori** și anume programul nu recunoaște un anumit tip de date pe care el însuși încercase anterior să-l creeze. Atunci se citește în **Log Window** în linia anterioară liniei ce indică eroarea (care spre exemplu ar putea fi: **-- Reading file '...\FPGAdv50\Hds\examples\hds_scratch\scratch_lib\hdl\fsm_car_speed_cntl_2_rtl.vhd'**), calea spre sursa generată în care apar erori și se deschide acea sursă cu un editor de texte (spre exemplu **NotePad**-ul) și se comentează liniile următoare:

```
-- Architecture Declarations
--TYPE STATE_TYPE IS (
--    Fast,
--    Medium,
--    Slow,
--    Stop
--);
```

deoarece acest tip este deja definit iar prin încercarea automată de redefinire apar erori.

După aceasta se salvează fișierul respectiv (**fsm_car_speed_cntl_2_rtl.vhd**) prin suprascriere.


 
2. În acest moment se reia pasul 1 și se remarcă urmărind **Log Window** că nu mai apar erori. Se acceptă opțiunile implicite din fereastra de pornire a **ModelSim**-ului și se trece mai departe apăsându-se butonul . Cum generarea și compilarea s-au încheiat cu succes, simulatorul **ModelSim** este invocat și designul compilat este încărcat.

3. Se lasă deschis **ModelSim**-ul și se revine în **Design Browser**, de unde se deschide diagrama bloc de test prin dublu click pe  **CAR_Test_Bench**. Se utilizează butoanele de **ZOOM** până când diagrama devine vizibilă, iar fereastra sa nu ocupă mai mult de un sfert de ecran. Se deplasează fereastra astfel încât să ocupe cu aproximație sfertul din dreapta sus.

4. În fereastra cu diagrama block, făcând uz de tasta **Ctrl** și butonul din stânga al mouse-ului (click pe firele dintre blocuri), se selectează semnalele: **Clock, Keys, Brake, Accelerate și Speed**. Pentru a se monitoriza valorile acestor semnale, cu ele selectate, se apasă butonul  din bara meniuri din josul ferestrei. Apoi, pentru a se introduce automat aceste semnale în fereastra cu forme de undă (**wave**) a **ModelSim**-ului, se apasă butonul  din aceeași bară de meniuri.

Se are grijă ca în fereastra **wave** pentru semnalul **Speed** să fie selectată opțiunea **Binary** din meniul **Radix** ce se deschide printr-un click dreapta pe semnal.

  5. Redeschideți diagrama de stări a FSM printr-un dublu click pe  **FSM_CAR_SPEED_CNTL_2**, în **Design Browser**. Apoi activați animarea diagramei de stări, apăsând butonul  din fereastra cu diagrama de stări. Mutați această fereastră în colțul din stânga jos a ecranului astfel încât pe ecran să rămână vizibile următoarele ferestre: fereastra de control **ModelSim**, fereastra cu formele de undă – **Wave** -, fereastra cu diagrama bloc a **test bench**-ului și fereastra cu **diagrama de stări**.





Utilizați butoanele de **ZOOM** în fereastra cu diagramele de stări pentru vizionarea optimă a tuturor celor patru stări. La pornirea simulării, în trei dintre ferestre se vor putea urmări modificările pe care le suferă semnalele monitorizate în timpul simulării. Pe diagrama de stări, starea curentă va fi colorată cu roșu, iar starea anterioară va fi galbenă.

6. În acest moment puteți începe simularea: în fereastra cu diagrama de stări faceți succesiv click pe butonul  din bara de meniuri din josul ferestrei, echivalentul cu rularea cu câte 100ns de fiecare dată. Observați modificările ce se petrec asupra semnalelor în cele trei ferestre (fereastra cu formele de undă – **Wave** –, fereastra cu diagrama bloc a **test bench**-ului și fereastra cu **diagrama de stări**). Când ajungeți la 3000ns, opriți-vă și trageți niște concluzii referitoare la răspunsurile date la întrebările 1-4 de la începutul studiului FPGA Advantage.

În primul rând, remarcăți că deși urmărind sursa VHDL, la prima vedere am fi tentați să credem că semnalul **Speed** se modifică pe frontul căzător al **Clock**-ului, în realitate, numai **Speed_s** se modifică pe frontul căzător, însă **Speed** nu apucă să se actualizeze cu proaspăta valoare a lui **Speed_s**, ci se actualizează cu valoarea veche a lui **Speed_s**, adică cea pe care o avea înainte de intrarea în proces (mai exact cu cea de la evenimentul anterior ce a determinat intrarea în proces, adică de pe frontul crescător anterior al **Clock**-ului).





Pentru a răspunde la întrebarea a doua, există două căi: **Speed** să fie declarat ca variabilă locală a procesului, ceea ce nu convine, fiindcă **Speed** este necesar în afara procesului, sau cea de-a doua soluție, care este de altfel și viabilă, constă în scoaterea în afara procesului a atribuirii **Speed <= Speed_s**. De altfel, la sfârșitul laboratorului se poate încerca simularea (doar cu **ModelSim**-ul) a acestei variante, care este descrisă în listingul de mai jos. De menționat că varianta de mai jos conține și testarea mașinii în aceeași arhitectură

Referitor la sincronicitate, este clar că semnalul **Keys**, ce joacă rolul de **reset**, este prioritar față de **Clock**, deci structura este asincronă.

Cât privește succesiunea stărilor FSM, aceasta este acum evidentă datorită simulării: Necunoscută, Stop, Stop, Slow, Medium, Slow, Stop, Stop, Slow, Medium, Fast, Fast, Medium, Slow, Stop, Stop, Stop, ...

  7. Se vor închide toate ferestrele legate de **FPGA Advantage** și **ModelSim**, cu excepția **Design Browser** și **Log Window**, pentru a putea trece la etapa următoare: sinteza.



```

-- Car_FSM_Tot.vhd
-- Atentie la metoda de codare a starilor fara package cu tip de date
-- Stop    = 11
-- Slow    = 10
-- Medium  = 01
-- Fast    = 00
-- Obs: Nu se mai poate face sinteza cu continutul acestui fisier
library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all, IEEE.Numeric_STD.all;

entity Clock_Gen is
    port (Clock: out std_logic);
end Clock_Gen;

architecture SPEC of Clock_Gen is
    constant clk_prd: time := 200 ns;
    signal    int_clk: std_logic := '0';

begin
    int_clk <= not int_clk after clk_prd/2;
    Clock <= int_clk;
end SPEC;

library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all, IEEE.Numeric_STD.all;

entity FSM_CAR_SPEED_CNTL_2_Tot is
    port (Speed:out unsigned (1 downto 0));
end;-- entity  FSM_CAR_SPEED_CNTL_2_Tot;

architecture RTL of FSM_CAR_SPEED_CNTL_2_Tot is
    constant Stop:      unsigned(1 downto 0):="11";
    constant Slow:      unsigned(1 downto 0):="10";
    constant Medium:    unsigned(1 downto 0):="01";
    constant Fast:      unsigned(1 downto 0):="00";
    signal  NextSpeed: unsigned(1 downto 0);
    signal  Speed_s:   unsigned(1 downto 0);
    signal Clock, Keys, Brake, Accelerate: std_logic;
    constant clk_prd: time := 200 ns;

component Clock_Gen
    port (Clock: out std_logic);
end component;

begin

    Sursa: Clock_Gen
        port map (Clock => Clock);

    process
    begin
        Keys <= '0' after clk_prd/2, '1' after 2*clk_prd, '0' after 14*clk_prd;
        Brake <= '0' after clk_prd/2, '1' after 4*clk_prd, '0' after 6*clk_prd, '1'
after 11*clk_prd, '0' after 14*clk_prd;
        Accelerate <= '0' after clk_prd/2, '1' after clk_prd, '0' after 5*clk_prd,
'1' after 7*clk_prd, '0' after 10*clk_prd;

        wait for 15*clk_prd;

    end process;

```

```

FSM2_COMB:process(Keys, Brake, Accelerate, Speed_s, NextSpeed)
begin
--"Speed_s" este un semnal intern care poartea semnalul "Speed",
--astfel incat "Speed" sa ramana de tip "out"
    case Speed_s is
        when Stop =>
            if (Accelerate='1') then
                NextSpeed <= Slow;
            else
                NextSpeed <= Stop;
            end if;
        when Slow =>
            if (Brake='1') then
                NextSpeed <= Stop;
            elsif (Accelerate='1') then
                NextSpeed <= Medium;
            else
                NextSpeed <= Slow;
            end if;
        when Medium =>
            if (Brake='1') then
                NextSpeed <= Slow;
            elsif (Accelerate='1') then
                NextSpeed <= Fast;
            else
                NextSpeed <= Medium;
            end if;
        when Fast =>
            if (Brake='1') then
                NextSpeed <= Medium;
            else
                NextSpeed <= Fast;
            end if;
        when others =>
            NextSpeed <= Stop;
    end case;
end process FSM2_COMB;

--Atentie la scoaterea atribuirii in afara procesului:
FSM2_SEQ: process (Clock,Keys)
begin
    if (Keys='0') then
        Speed_s <= Stop;
    elsif falling_edge(Clock) then
        Speed_s <= NextSpeed;
    end if;
end process FSM2_SEQ;
Speed <= Speed_s;


end; -- architecture RTL;

```



5. Sinteza

FPGA Advantage utilizează pentru sinteză **LeonardoSpectrum**. Cu ajutorul acestuia se încearcă implementarea fizică a circuitului descris la nivel **RTL** (în **VHDL** în cazul nostru), utilizând componente (porți, bistabile, latch-uri, etc.) predefinite, specifice unei tehnologii. În acest caz se utilizează tehnologia **FPGA**, cu librăria de componente **XC4000E** de la firma **Xilinx**. S-ar putea folosi spre exemplu și tehnologia **ASIC**, cu librăria de componente **CX2001_nom** a firmei **Chip Express**.

  1. Se selectează **FSM_CAR_SPEED_CNTL_2** și se apasă butonul  lansându-se astfel **LeonardoSpectrum** pentru **FSM_CAR_SPEED_CNTL_2**. În continuare se aleg parametrii din figura de mai jos și se lasă programul să-și urmeze cursul automat.




2. Următorul pas este vizualizarea schemei rezultate în urma sintezei din sursele **VHDL**, prin apăsarea butonului , rezultatul fiind prezentat în figura de mai jos.



 3. Pentru vizualizarea optimă se pot folosi opțiunile de **ZOOM** din meniul **Schematic Viewer**. De asemenea, pentru vizualizarea codului **VHDL** ce a dus la generarea unei componente, se poate utiliza comanda **Trace to HDL Source** din meniul ce se deschide printr-un click dreapta al mouse-ului pe una din componente.

Încercați să deduceți care porțiune din codul **VHDL** sursă a determinat apariția prin sinteză a fiecărei componente în parte.


Trebuie menționat că schema obținută prin sinteză are un corespondent în cod **HDL**, precum și în format **SDF (Standard Delay Format)** sau în alt format, care la simularea cu același **test bench** ca și sursele originale **VHDL** trebuie să dea aceleași rezultate. Fișierele cu acest cod corespondent se poate obține ca în figura de mai jos, folosind butonul **Write**. Folosind fișierele SDF, după ce ne-am asigurat că ele conțin ceea ce am dorit noi să facem când am scris codul RTL original, se parcurg și restul de etape până la realizarea și verificarea layout-ului pentru chip – componenta fizică.




6. Lucru individual

În cele ce urmează se prezintă o *schemă bloc* și implementarea sa *VHDL*. Se cere:

 1. Implementarea în *VHDL* a unui *test bench* și simularea cu *ModelSim*.
2. Deschiderea cu *FPGA Advantage* a arhitecturii *PREP2* și vizualizarea acesteia prin dublu click pe  **PREP2**. Observație: la deschiderea *FPGAAdv* și importarea unui design, se vor utiliza opțiunile din figura de mai jos. Menționăm că în acest caz programul nu mai poate genera o *diagramă de stări*, dar poate genera o *schemă logică*.
3. Sinteza cu ajutorul *LeonardoSpectrum* a arhitecturii *PREP2* și studiul schemei obținute după sinteză, prin compararea cu cea bloc inițială, prezentată în cele ce urmează.



 

```
-- Individ.vhd
-- sintetizabil
library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all;
use IEEE.STD_Logic_Unsigned.all;

entity PREP2 is
    port (CLK, Reset, Sel, Ldlo, Ldhi: BIT;
          D1,D2: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          DQ: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) );
end;


architecture Behave_1 of PREP2 is
    signal EQ: BIT;
    signal y,lo,hi,Q_i: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);


begin
    outputDriver: DQ <= Q_i;
    mux: with Sel select y <= hi when '0', D1 when '1';
    comparator: EQ <= '1' when Q_i = lo else '0';

    registru: process(Reset,CLK)
    begin
        if Reset = '1' then
            hi <= "00000000";
            lo <= "00000000";
        elsif CLK = '1' and CLK'EVENT then
            if Ldhi = '1' then
                hi <= D2;
            end if;
            if Ldlo = '1' then
                lo <= D2;
            end if;
        end if;
    end process registru;


    counter: process(Reset, CLK)
    begin
        if Reset = '1' then
            Q_i <= "00000000";
        elsif CLK = '1' and CLK'EVENT then
            if EQ = '1' then
                Q_i <= y;
            else --if EQ = '0' then
                Q_i <= Q_i + "00000001";
            end if;
        end if;
    end process counter;

end;
```

 

 

Page 1 of schematic

 

Page 2 of schematic

